

### 核心设计代码

ALU实现方式，其中减法是通过加相反数（补码）来实现，这样子的话溢出判断也可以复用

```

module alu #(parameter WIDTH = 7)
(
    input [3:0] func,
    input [WIDTH-1:0] a,
    input [WIDTH-1:0] b,
    output reg [WIDTH-1:0] y,
    output reg overflow
);
wire [WIDTH-1:0] c; //c为b的相反数
assign c = ~(b-1);
always @(*)
begin
    case(func)
        4'b0000://加法
        begin
            y = a + b;
            overflow = (a[WIDTH-1] & (b[WIDTH-1] & (~y[WIDTH-1]) | (~a[WIDTH-1] & (~b[WIDTH-1] & (y[WIDTH-1]));
        end
        4'b0001://减法
        begin
            y = a + c; //也可以是a - b
            overflow = (a[WIDTH-1] & (c[WIDTH-1] & (~y[WIDTH-1]) | (~a[WIDTH-1] & (~c[WIDTH-1] & (y[WIDTH-1]));
        end
        ...
        ...
        ...//不同功能的代码较为相似，省略一部分
        default:
            y = 0;
    endcase
end
end
  
```

```
endmodule
```

FLS莫尔型状态机模块，该模块承担控制状态转移和控制信号输出功能，其中输出的control[3:0]分别控制四个mux2选择器，以决定不同转态下数据的流通方向。

```
module state//
(
    input clk,rst,
    input [1:0]last_state,
    output reg[1:0]next_state,
    output reg[3:0]control
);
always @(posedge clk)
begin
    if(rst)
    begin
        next_state <= 2'b00;
        control <= 4'b1111;
    end
    else if(last_state == 00 )
    begin
        next_state <= 2'b01;
        control <= 4'b1011;
    end
    else if(last_state == 01 )
    begin
        next_state <= 2'b10;
        control <= 4'b0100;
    end
end
end
endmodule
```

由时钟信号和en信号生成信号边缘的模块，该模块能够生成长度为一个时钟的控制信号，使得一次按键的输入只会转移一次状态。

```
module signal_edge
(
    input clk,
    input button,
    output button_edge
);
reg button_r1,button_r2;
always @(posedge clk)
button_r1 <= button;
always @(posedge clk)
button_r2 <= button_r1;
assign button_edge = button_r1 & (~button_r2);
endmodule
```

## 仿真结果与分析

对fls的总体仿真，这个仿真的关键是除了数列的递增功能正常外，还得测试复位是否正常，所以在结果拉高了rst，观察发现在en信号边缘上升沿处发生了同步复位，符合预期

```
module simulation();
    reg clk,rst;
    reg [6:0]i;
    wire [6:0]o;
    reg en;
    fls fls(.clk(clk),.rst(rst),.i(i),.o(o),.en(en));

    always #5 clk = ~clk;


    initial
    begin
        clk = 0;en = 0;
        rst = 1; i = 7'b0000001;#20
        en = 1;#30 en = 0;
        rst = 0; i = 7'b0000001;#20
        rst = 0; i = 7'b0000001;#20
        en = 1;#30 en = 0;
        rst = 0; i = 7'b0000001;#20
        en = 1;#30 en = 0;
        rst = 0; i = 7'b0000001;#20
        en = 1;#30 en = 0;
        rst = 0; i = 7'b0000001;#20
        rst = 0; i = 7'b0000001;#20
        rst = 0; i = 7'b0000001;#20
        en = 1;#30 en = 0;
        rst = 1; i = 7'b0000001;#20
        en = 1;#30 en = 0;
        $finish;
    end
endmodule
```

结果如下




## 电路设计与分析

RTL分析电路

 


综合后电路

 

对比可发现：分析电路原理图只是生成了电路逻辑关系，但并没有生成fpga板上真正的排线关系。但是它们都是真正意义上的电路通路，都能够比行为仿真更好地模拟真实的电路。
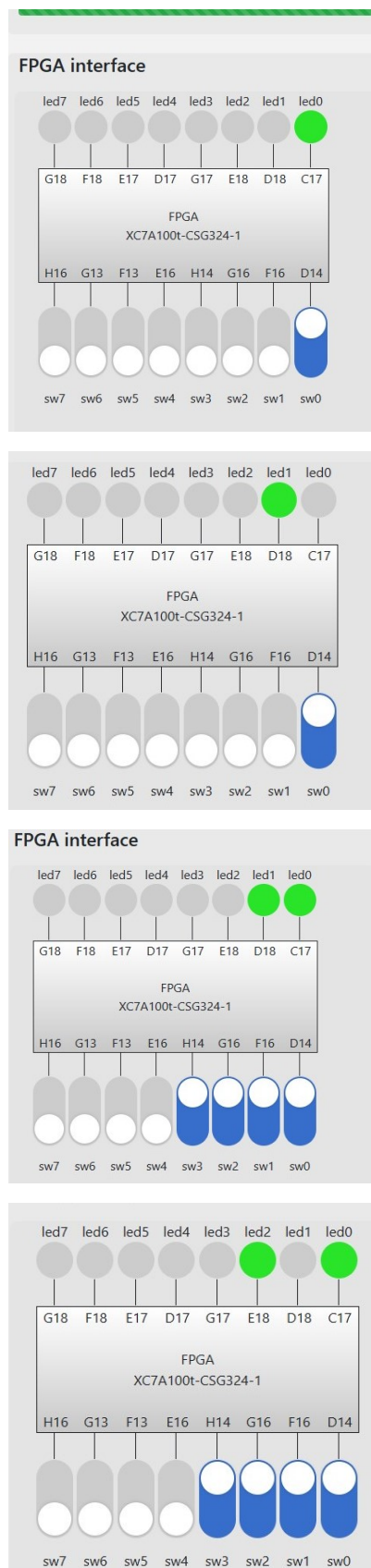
## 测试结果与分析

将fls工程的bit文件烧入fpgaol中进行测试，通过en按键连续两次输入1，可以看到Led均输出1，在第三次操作开始，switch的输入已经不会影响运行结果，逐次点击button，可以发现数列按预期的斐波那契数列的规律递增。



## 总结

本实验中，我完整地体会了逻辑电路的完整设计与验证流程，对verilog背后描述的真实硬件有了更清晰的认识。我认为收获最大的是学会了通过仿真验证电路及修复bug，有了vivado几种仿真功能的辅助我可以较快地定位到错误从而及时修正。本次实验中也遇到了许多问题，比如在实例化模块时未对某个输入进行赋值，导致仿真过程中该线路上的信号一直是高阻态；另外，使用always进行赋值时也经常忘记定义变量为reg类型，这也导致了許多不必要的报错。

