

Lab 5 Report

林文浩 PB21050974


实验目的与内容

理解流水线CPU的结构和工作原理

掌握流水线CPU的设计和调试方法，特别是流水线中数据相关和控制相关的处理

逻辑设计

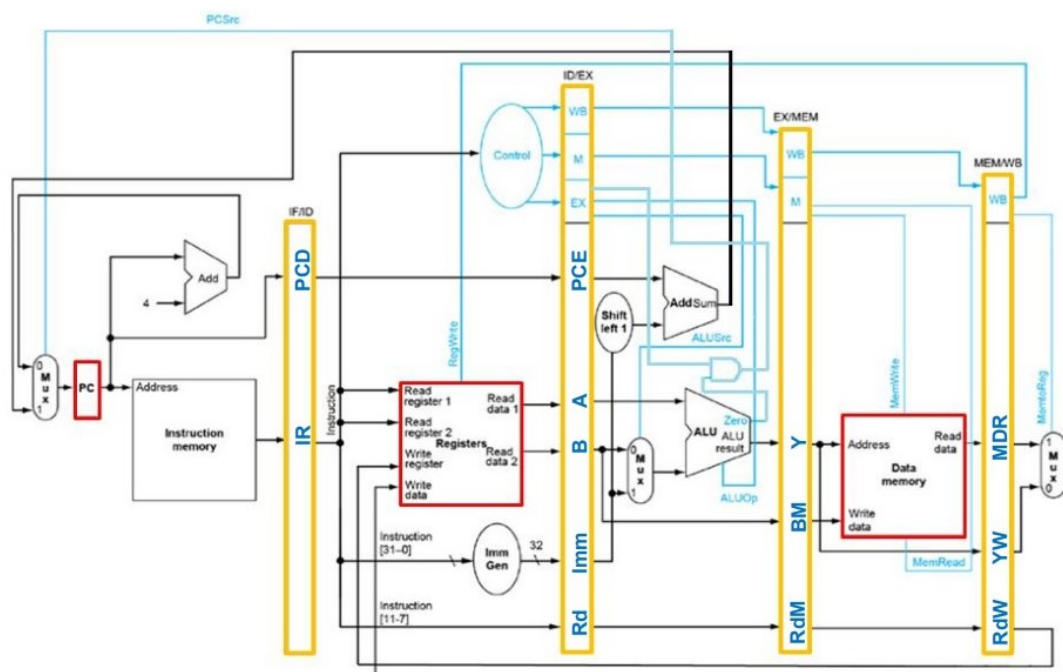在单周期CPU的基础上，将不同执行阶段的模块按照五段流水线的方式分开为五大区域，每个区域内的模块分别连接该阶段的控制信号线和数据信号线，不同区域之间的信号线被段间寄存器隔开，里面的信号分别属于不同条指令，由段间寄存器在时钟上升沿传送至下一区域；对于没有特别属于某一个阶段的模块采取单独划定区域的措施，比如hazard。



核心设计代码

hazard

本次实验最核心的模块，负责检测流水线中的冲突并给出相应控制信号来完成前递、清除、停顿等操作。

首先判断rd0和rd1是否满足前递的条件，并给出前递的类型，以供后续使用。然后将load后use单独归为一种情况，先判断是不是load后use，如果是，则stall，无论是否为跳转指令。然后如果不是load后use的情况，则对rd0和rd1根据情况进行前递，接着又分为两种情况，如果是跳转指令，则清空前部分的流水线，如果不是，则无需清空，根据这两种情况再给出相应的控制信号。（注意，即使是跳转指令也同样需要进行前递操作）

```
//由于太长，省略了模块的声明部分
reg [1:0] Forward0;//00: rd0不用前递    01: 由mem前递（上一条指令）  10: 由wb前递（上上条指令）
reg [1:0] Forward1;
```

```

always @(*)
begin
    /*判断前递情况*/ /*注意，即使是跳转也要前递，因为计算跳转地址可能用到了alu的结果*/
    /*前一条指令有写回操作 && 写回寄存器不为x0 && rd0需要用到 && 写回寄存器恰好为读出寄存器*/
    /*
        if((rf_we_mem == 1) && (rf_wa_mem != 0) && (rf_re0_ex == 1) && (rf_ra0_ex ==
rf_wa_mem))
            Forward0 = 2'b01;
        else if((rf_we_wb == 1) && (rf_wa_wb != 0) && (rf_re0_ex == 1) && (rf_ra0_ex
== rf_wa_wb))
            Forward0 = 2'b10;
        else
            Forward0 = 2'b00;

        if((rf_we_mem == 1) && (rf_wa_mem != 0) && (rf_re1_ex == 1) && (rf_ra1_ex ==
rf_wa_mem))
            Forward1 = 2'b01;
        else if((rf_we_wb == 1) && (rf_wa_wb != 0) && (rf_re1_ex == 1) && (rf_ra1_ex
== rf_wa_wb))
            Forward1 = 2'b10;
        else
            Forward1 = 2'b00;

        if((Forward0 == 2'b01 || Forward1 == 2'b01) && rf_wd_sel_mem == 2'b10)//load
后use，需要停顿（即使是跳转时use）
        begin
            stall_if = 1;
            stall_id = 1;
            stall_ex = 1;
            flush_if = 0;
            flush_id = 0;
            flush_ex = 0;
            flush_mem = 1;
            rf_rd0_fe = 0;
            rf_rd1_fe = 0;
            rf_rd0_fd = 0;
            rf_rd1_fd = 0;
        end
        else//无需停顿
        begin
            /*处理rd0前递*/
            if(Forward0 == 2'b01)
            begin
                rf_rd0_fe = 1;
                case (rf_wd_sel_mem)
                    2'b00: rf_rd0_fd = alu_ans_mem;
                    2'b01: rf_rd0_fd = pc_add4_mem;
                    2'b11: rf_rd0_fd = imm_mem;
                    default: rf_rd0_fd = 0;
                endcase
            end
            else if(Forward0 == 2'b10)
            begin
                rf_rd0_fe = 1;
                rf_rd0_fd = rf_wd_wb;
            end
        end
    end
end

```

```

        rf_rd0_fe = 0;
        rf_rd0_fd = 0;
    end
    /*处理rd1前递*/
    if(Forward1 == 2'b01)
    begin
        rf_rd1_fe = 1;
        case (rf_wd_sel_mem)
            2'b00: rf_rd1_fd = alu_ans_mem;
            2'b01: rf_rd1_fd = pc_add4_mem;
            2'b11: rf_rd1_fd = imm_mem;
            default: rf_rd1_fd = 0;
        endcase
    end
    else if(Forward1 == 2'b10)
    begin
        rf_rd1_fe = 1;
        rf_rd1_fd = rf_wd_wb;
    end
    else
    begin
        rf_rd1_fe = 0;
        rf_rd1_fd = 0;
    end
    /*判断是否跳转*/
    if(pc_sel_ex == 2'b00)//不跳转
    begin
        stall_if = 0;
        stall_id = 0;
        stall_ex = 0;
        flush_if = 0;
        flush_id = 0;
        flush_ex = 0;
        flush_mem = 0;
    end
    else//跳转
    begin
        stall_if = 0;
        stall_id = 0;
        stall_ex = 0;
        flush_if = 0;
        flush_id = 1;
        flush_ex = 1;
        flush_mem = 0;
    end
    end
end
end

```

RF部分改动

主要是多了对we的判断,

```

if (we && (wa != 0))
    regfile[wa] <= wd;

```

pc部分改动

多了对stall的判断

```
module PC
(
    input rst,clk,stall,
    input [31:0] pc_next,
    output reg [31:0] pc_cur
);
always @(posedge clk,posedge rst)
begin
    if(rst)
        pc_cur <= 32'h00002ffc;
    else
        begin
            if(stall != 1)
                pc_cur <= pc_next;
        end
    end
end
endmodule
```


新增模块encoder

用于判断跳转类型

```
module Encoder
(
    input jal,jalr,br,
    output reg [1:0] pc_sel
);
always @(*)
begin
    if(jal)
        pc_sel = 2'b01;
    else if(jalr)
        pc_sel = 2'b10;
    else if(br)
        pc_sel = 2'b11;
    else
        pc_sel = 0;
    end
endmodule
/*
00:无跳转
01:jar
10:jalr
11:br
*/
```


仿真结果与分析

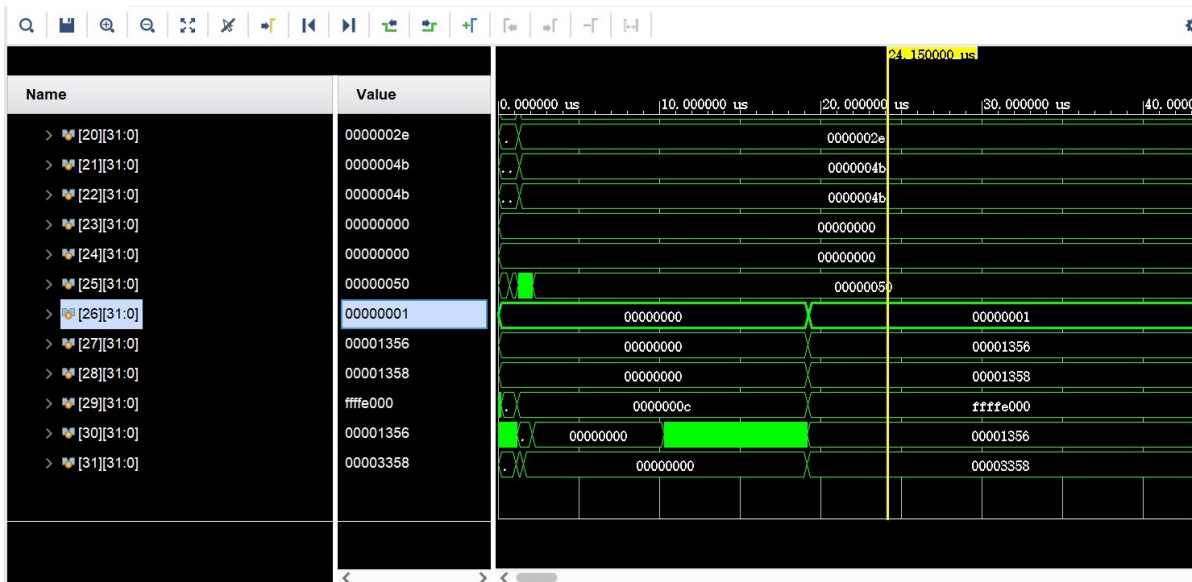将pipeline_test.asm汇编出来的text通过coe文件初始化指令寄存器，运行仿真，可以看到在20us左右寄存器x26的值变成了1，说明通过了最终测试。




电路设计与分析

 
本次的数据通路主要是依照助教给出的样例进行设计的，认真分析之后觉得hazard部分和ex阶段部分的数据通路较为关键



下面是ex部分的数据通路放大，箭头标注了rd0和rd1的产生过程

 

测试结果与分析

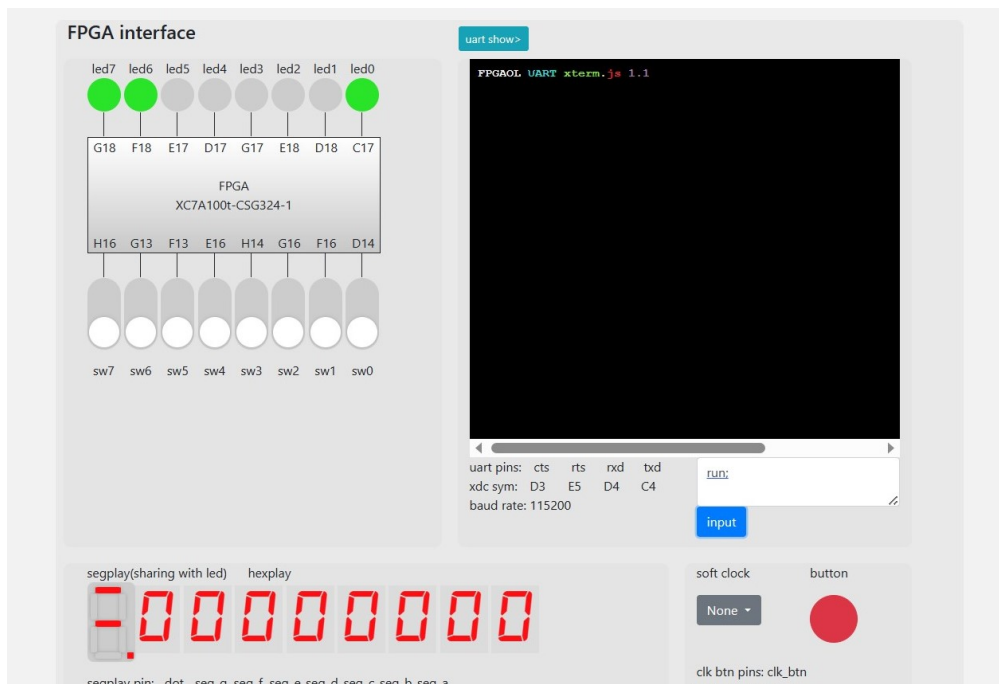

led7

led6

led5

led4

led3

led2

led1

led0

G18

F18

E17

D17

G17

E18

D18

C17

FPGA

XC7A100t-CSG324-1

H16

G13

F13

E16

H14

G16

F16

D14

sw7

sw6

sw5

sw4

sw3

sw2

sw1

sw0

uart show>

```
FPGAOL UART xterm.js 1.1
Check address is:0x00001019
```

uart pins: cts rts rxd txd

ck1 19;

input

segplay(sharing with led) hexplay

dot

seg_g

seg_f

seg_e

seg_d

seg_c

seg_b

seg_a

00000050

segplay pin: dot seg_g seg_f seg_e seg_d seg_c seg_b seg_a

xdc,ucf sym: G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17

soft clock

None

button

clk btn pins: clk_btn

xdc,ucf sym: B18

led7

led6

led5

led4

led3

led2

led1

led0

G18

F18

E17

D17

G17

E18

D18

C17

FPGA

XC7A100t-CSG324-1

H16

G13

F13

E16

H14

G16

F16

D14

sw7

sw6

sw5

sw4

sw3

sw2

sw1

sw0

uart show>

```
FPGAOL UART xterm.js 1.1
Check address is:0x00001019
Check address is:0x0000101a
```

uart pins: cts rts rxd txd

add;

input

segplay(sharing with led) hexplay

dot

seg_g

seg_f

seg_e

seg_d

seg_c

seg_b

seg_a

000000001

segplay pin: dot seg_g seg_f seg_e seg_d seg_c seg_b seg_a

xdc,ucf sym: G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17

soft clock

None

button

clk btn pins: clk_btn

xdc,ucf sym: B18

在fpgaol中测试成功

总结

本次实验比较容易出bug的地方主要是jarl遇到前递的情况，因此此时同时需要前递和跳转，需要正确处理hazard模块对跳转和前递处理的逻辑顺序。

同时也要注意跳转时应当flush哪几个段间寄存器。